



Pin 39 der CPU nicht in den IC-Sockel stecken  
sondern nach außen biegen..  
Sockel Pin 39 mit IC1 Pin 13 verbinden.  
CPU Pin 39 mit IC1 Pin 2 verbinden.  
Die Pins 1,8,9,10 und 11 mit Masse belegen.

Die Schaltung ist ein Bestandteil des Freezer 2005  
und erneuert das PHI2 Signal

Date	Name	PHI2 Signalverstärker	Blattzahl:
09.04.2007	Bernd Herale		1
		(c) by Bernd Herale	Blatt-Nr.:
			1